

## **ELEKTROTEHNIKA**

### **PISNA IZPITNA POLA 1**

**31. avgust 2015**

**Čas pisanja 40 minut**

---

**Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki:**

*Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, računalo brez grafičnega zaslona in možnosti računanja s simboli.*

*Kandidat dobi dva lista z enačbami in ocenjevalni obrazec.*

---

#### **NAVODILA KANDIDATU**

**Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpuščajte ničesar.**

**Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.**

Prilepite kodo ali vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani) in na ocenjevalni obrazec.

Odgovore pišite v predvideni prostor z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte z največ dvema črtama in napišite zraven pravilno rešitev.


Odgovori, pisani z navadnim svinčnikom, se vrednotijo z nič (0) točkami.

Lista z enačbami obdržite za drugi del izpita, ocenjevalni obrazec pa po končanem prvem delu vložite v pisno polo 1.

**Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.**

**Želimo vam veliko uspeha.**

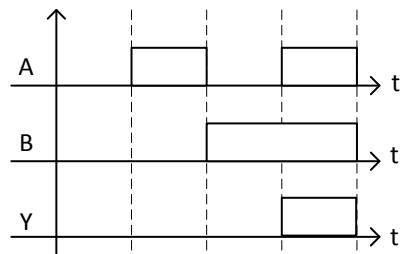**1. Kateri logični funkciji pripada spodnji časovni diagram?**



- a) ALI logični funkciji
- b) IN logični funkciji
- c) NE logični funkciji
- d) NEALI logični funkciji

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. .... (2 točki)

**2. Če se napetost na uporu dvakrat poveča, je moč na uporu:**

- a) dvakrat večja
- b) štirikrat večja
- c) dvakrat manjša
- d) štirikrat manjša

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. .... (2 točki)

**3. Produkt veličin  $R$  in  $C$  pri prehodnih pojavih določa:**

- a) ohmsko kapacitivni značaj
- b) časovno konstanto
- c) izmenično konstanto
- d) admitanco

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. .... (2 točki)

**4. Bipolarni tranzistor lahko v vezju služi kot:**

- a) dvosmerna dioda
- b) idealni napetostni generator
- c) stikalo
- d) dioda

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. .... (2 točki)

**5. Tokovno zaščitno stikalo (RCD) se uporablja za:**


- a) zaščito porabnikov
- b) zaščito vodnikov
- c) zaščito vodnikov in porabnikov
- d) zaščito pred posrednim dotikom

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. .... (2 točki)

**6. Dana je logična enačba  $H = S1 \cdot \overline{S2} \cdot \overline{S3} + S1 \cdot S2 + \overline{S1} \cdot S2$ .**

Narišite krmilni (stikalni) načrt (minimizacija ni potrebna). .... (2 točki)

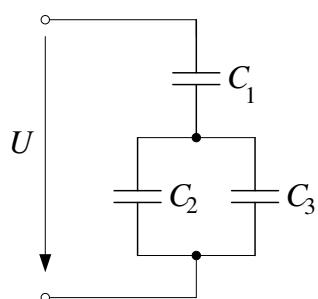**7. Dano je kondenzatorsko vezje s podatki:  $C_1 = 10 \text{ nF}$ ,  $C_2 = 10 \text{ nF}$  in  $C_3 = 30 \text{ nF}$ .**




Izračunajte skupno kapacitivnost  $C$  vezja. .... (2 točki)

**8. Upor z upornostjo  $R = 1 \text{ k}\Omega$  in kondenzator s kapacitivnostjo  $C$  priključimo na enosmerno napetost  $U_0 = 2 \text{ V}$ . Časovna konstanta vezja je  $\tau = 5 \text{ ms}$ .**

a) Izračunajte kapacitivnost kondenzatorja.....(1 točka)

b) Izračunajte napetost na kondenzatorju  $u_c$  ob času  $t = 3,2 \text{ ms}$  po vklopu. ....(1 točka)

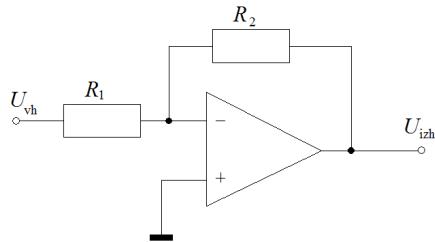**9. Dano je vezje z operacijskim ojačevalnikom s podatki:  $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$  in  $R_2 = 60 \text{ k}\Omega$ ,  $U_{vh} = 1 \text{ V}$ .**



a) Izračunajte ojačenje vezja .....(1 točka)

b) Izračunajte izhodno napetost  $U_{izh}$ .....(1 točka)

**10. V trifaznem omrežju je fazna napetost  $U_f = 230 \text{ V}$ .**

Izračunajte medfazno napetost  $U_{mf}$  .....(2 točki)



Skupnost elektrotehniških in računalniških šol Slovenije

Šifra kandidata:

# ELEKTROTEHNIKA

## PISNA IZPITNA POLA 2

**31. avgust 2015**

**Čas pisanja 80 minut**

---

### Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki:

*Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, računalo brez grafičnega zaslona in možnosti računanja s simboli.*

---

### NAVODILA KANDIDATU

**Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpuščajte ničesar.**

**Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.**

Prilepite kodo ali vpisite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani).

Odgovore pišite v predvideni prostor z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte z največ dvema črtama in napišite zraven pravilno rešitev.

Odgovori, pisani z navadnim svinčnikom, se vrednotijo z nič (0) točkami.

Pri reševanju nalog si lahko pomagate z listoma z enačbami.

---

**Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.**

**Želimo vam veliko uspeha.**

---

Ta pola ima 7 strani.

**1. V prostoru merimo temperaturo s tremi senzorji  $T_1$ ,  $T_2$  in  $T_3$ . V primeru prekoračitve temperature na vsaj enem mestu se vključi prvi ventilator  $V_1$ . V primeru prekoračitve na vsaj dveh mestih se vklopi še drugi ventilator  $V_2$ .**

a) Zapišite pravilnostno tabelo za oba izhoda  $V_1$  in  $V_2$ . ..... (2 točki)

b) Zapišite minimizirani logični funkciji za oba izhoda  $V_1$  in  $V_2$ . ..... (2 točki)


c) Narišite krmilni (stikalni) načrt za oba izhoda  $V_1$  in  $V_2$ . ..... (2 točki)

d) Narišite kontaktni (lestvični - LAD) načrt za oba izhoda  $V_1$  in  $V_2$ . ..... (2 točki)

**2. Avtomobilski akumulator ima napetost v prostem teku (napetost odprtih sponk)  $U_0 = 12 \text{ V}$  in notranjo upornost  $R_g = 10 \text{ m}\Omega$ . Pri zagonu avtomobila steče iz akumulatorja v zaganjalnik električni tok  $I = 200 \text{ A}$ .**


- a) Narišite nadomestno vezje priključitve zaganjalnika na akumulator. .... (2 točki)
- b) Izračunajte napetost  $U$  na sponkah akumulatorja (na zaganjalniku) pri zagonu. .... (2 točki)
- c) Izračunajte moč  $P$  na zaganjalniku. .... (2 točki)
- d) Izračunajte izkoristek  $\eta$  akumulatorja v času zagona. .... (2 točki)

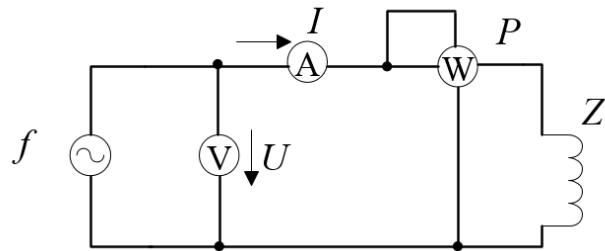3. Slika prikazuje merilno vezje realne zračne tuljave z impedanco  $Z$ . V vezju smo izmerili napetost  $U = 230 \text{ V}$ , tok  $I = 2,15 \text{ A}$  in delovno moč  $P = 360 \text{ W}$ . Predpostavimo, da so instrumenti idealni. Frekvenca napetostnega vira je  $f = 50 \text{ Hz}$ .



- a) Izračunajte impedanco  $Z$  tuljave. ..... (2 točki)
- b) Izračunajte navidezno moč  $S$  tuljave. ..... (2 točki)
- c) Izračunajte ohmsko upornost  $R$  navitja tuljave. ..... (2 točki)
- d) Izmenični vir zamenjamo z enosmernim, z napetostjo  $U_1 = 100 \text{ V}$ . Izračunajte moč  $P_1$ , ki jo kaže vatmeter. ..... (2 točki)

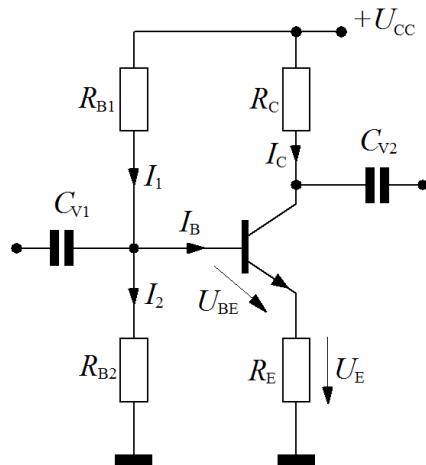4. Na sliki je vezje ojačevalnika. Delovna točka se nahaja na sredini delovne premice pri toku  $I_C = 4 \text{ mA}$ . Napetost med bazo in emitorjem je  $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ , napajalna napetost  $U_{CC} = 16 \text{ V}$ . Padec napetosti  $U_E$  na emitorskem uporu je 10 % napajalne napetosti, v bazo tranzistorja pa teče bazni tok  $I_B = 40 \mu\text{A}$ .



- a) Izračunajte tokovno ojačenje  $\beta$  v delovni točki. ..... (2 točki)
- b) Izračunajte upornost  $R_E$  (bazni tok lahko zanemarite). ..... (2 točki)
- c) Izračunajte upornost  $R_C$ . ..... (2 točki)
- d) Izračunajte upornost  $R_{B1}$ , da bo tok  $I_2$  vsaj 10-krat večji od baznega toka  $I_B$ . ..... (2 točki)

**5. Na enofazni sistem je priključen porabnik z delovno močjo  $P = 4,5 \text{ kW}$  in faktorjem moči  $\cos \varphi = 0,94$ . Omrežna napetost je  $U = 230 \text{ V}$ . Vodniki so položeni v cevi pod ometom. Uporabljena je taljiva varovalka. Specifična prevodnost bakra je  $\lambda = 56 \text{ Sm/mm}^2$ .**

- a) Izračunajte tok  $I$  skozi vodnik. .... (2 točki)
- b) Iz priložene tabele izberite nazivni tok varovalke  $I_n$  in varni tok taljive varovalke  $I_{vt}$ . .... (2 točki)
- c) Iz priložene tabele odčitajte ustrezeni trajni dovoljeni tok vodnika  $I_z$  in ustrezen prerez vodnika  $A$ . .... (2 točki)
- d) Izračunajte padec napetosti  $\Delta u\%$ , če je dolžina vodnika  $l = 40 \text{ m}$ . .... (2 točki)